

Designing resistor values for modulator,

$$\text{Given } V_{cc} = 12V$$

$$I_C = 2mA$$

$$\beta = 100$$

$$R_1 = 1k\Omega$$

using the formulas,

$$R_C = \frac{V_{cc} - 0.3}{I_C} = \frac{12 - 0.3}{2mA}$$

$$R_C = 5.85k\Omega$$

$$R_B = \frac{V_{in} - 0.7}{10(I_C/\beta)} = \frac{1 - 0.7}{10\left(\frac{2mA}{100}\right)}$$

$$R_B = 1.5k\Omega$$

assume $A_V = 3$,

$$A_V = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$3 = 1 + \frac{R_2}{1k}$$

$$R_2 = 2k\Omega$$

Thus, $G(\text{on}) = 3$ and $G(\text{off}) = 0.25$

Designing resistor value for demodulator,

$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\text{Assume } C = 0.1\mu F$$


$$\Rightarrow 100Hz = \frac{1}{2\pi \times R \times 0.1\mu}$$

$$\Rightarrow R = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 0.1\mu}$$


$$R = 16k\Omega$$

ASK Modulator circuit


G.Karishni
CB.EN.U4ECE19116

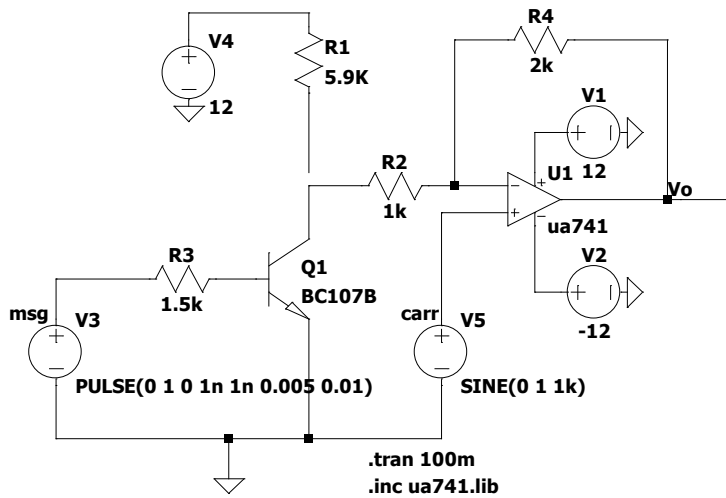


Message signal

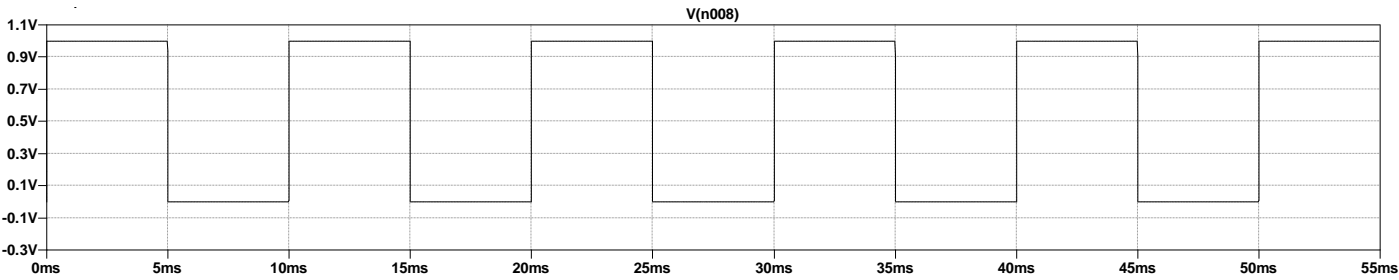

Carrier wave

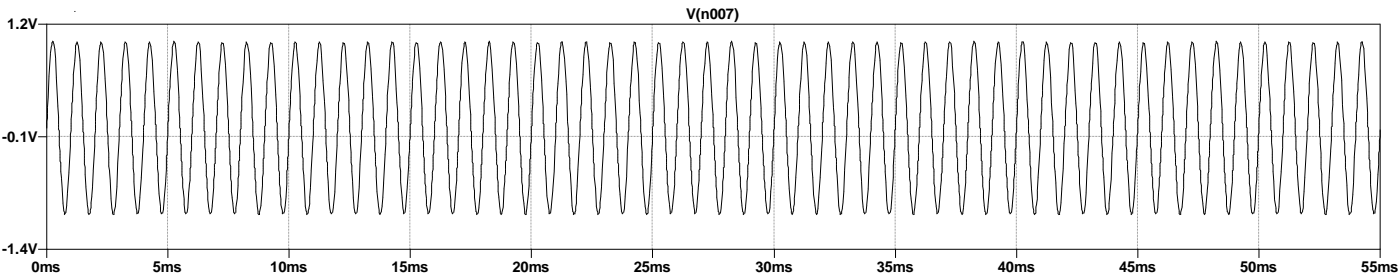


Modulated signal

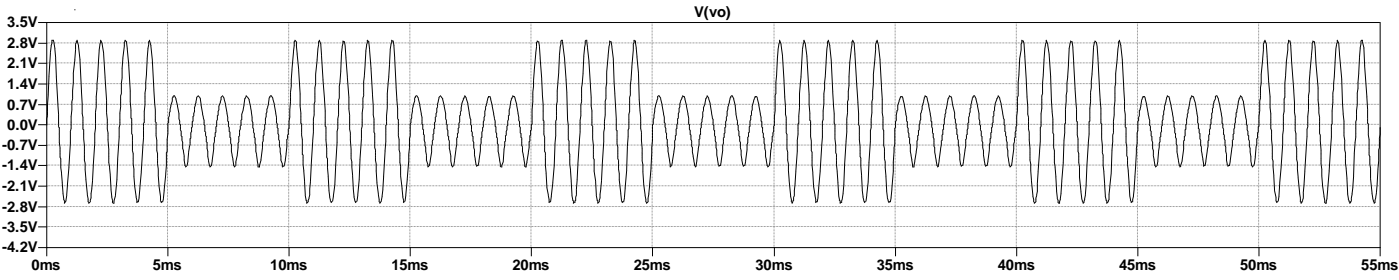


ASK Demodulator circuit


G.Karishni
CB.EN.U4ECE19116

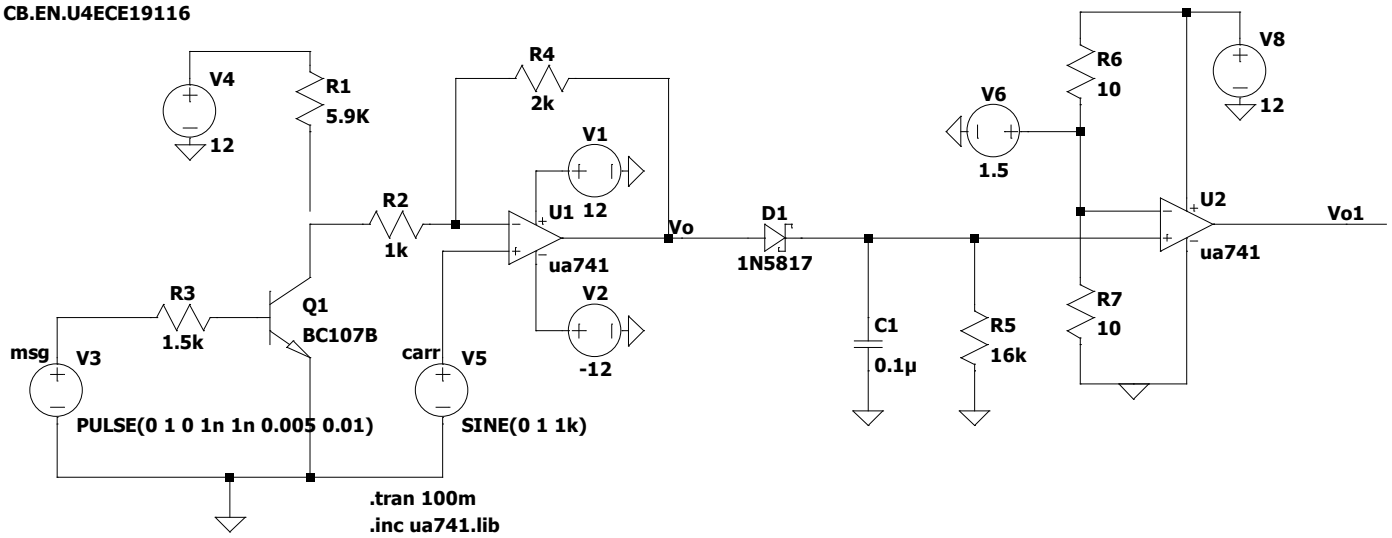

Message signal

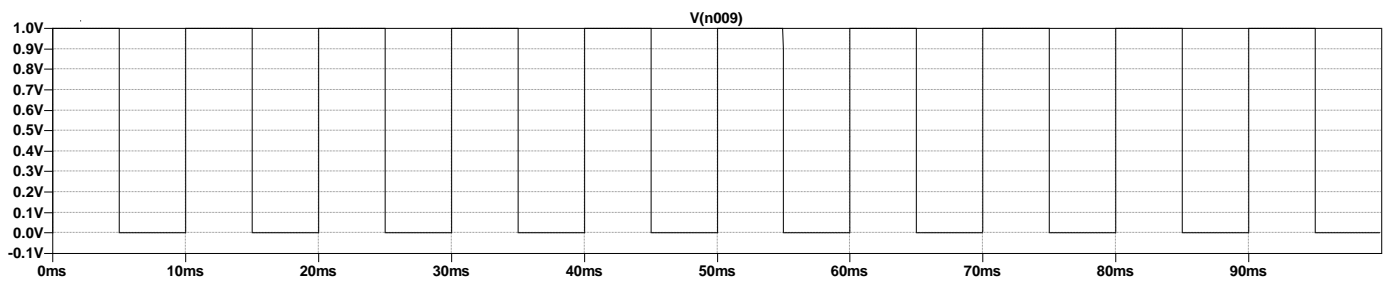

Envelop detector of modulated signal

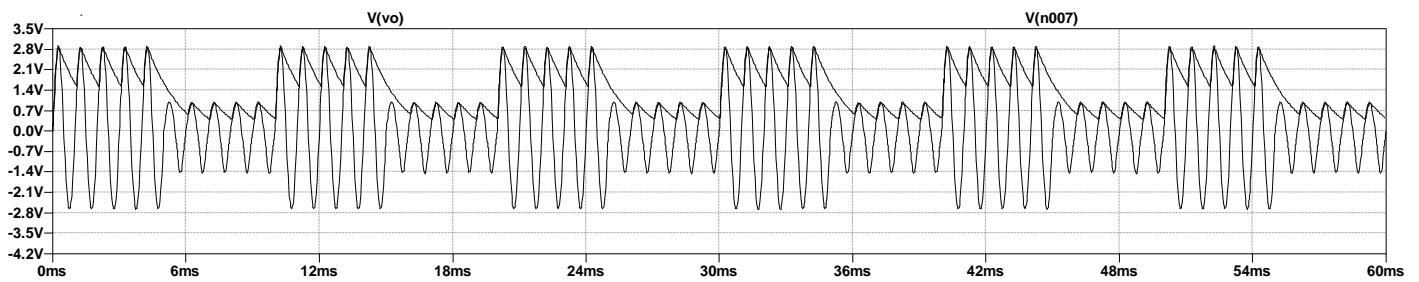

Demodulated signal

